R	L	C	$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	f_o	$Q = \frac{\omega_o L}{R}$
Ω	H	F	rad/s	Hz	$= \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$
60	.05	$3 \cdot 10^{-7}$	$8 \cdot 10^3$	1300	~ 6.8
60	0.1	$3 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^3$	920	~ 9.6
60	0.1	$1.5 \cdot 10^{-7}$	$8 \cdot 10^3$	1300	~ 13.6
100	0.1	$1.5 \cdot 10^{-7}$	$8 \cdot 10^3$	1300	~ 8.2

$\nwarrow$ Current reduced